



哈爾濱工業大學 (深圳)
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

实验作业

开课学期: 2021 春季

课程名称: 计算机组成原理 (实验)

实验名称: 原码除法器设计

实验性质: 综合设计型

实验学时: 4 地点: T2615

学生班级: 1901105

学生学号: 190110509

学生姓名: 王铭

作业成绩: _____


实验与创新实践教育中心制

2021 年 4 月


一、系统功能详细设计

设计模块: top, divider_1m, div_rr, div_as, display

整体框架图:

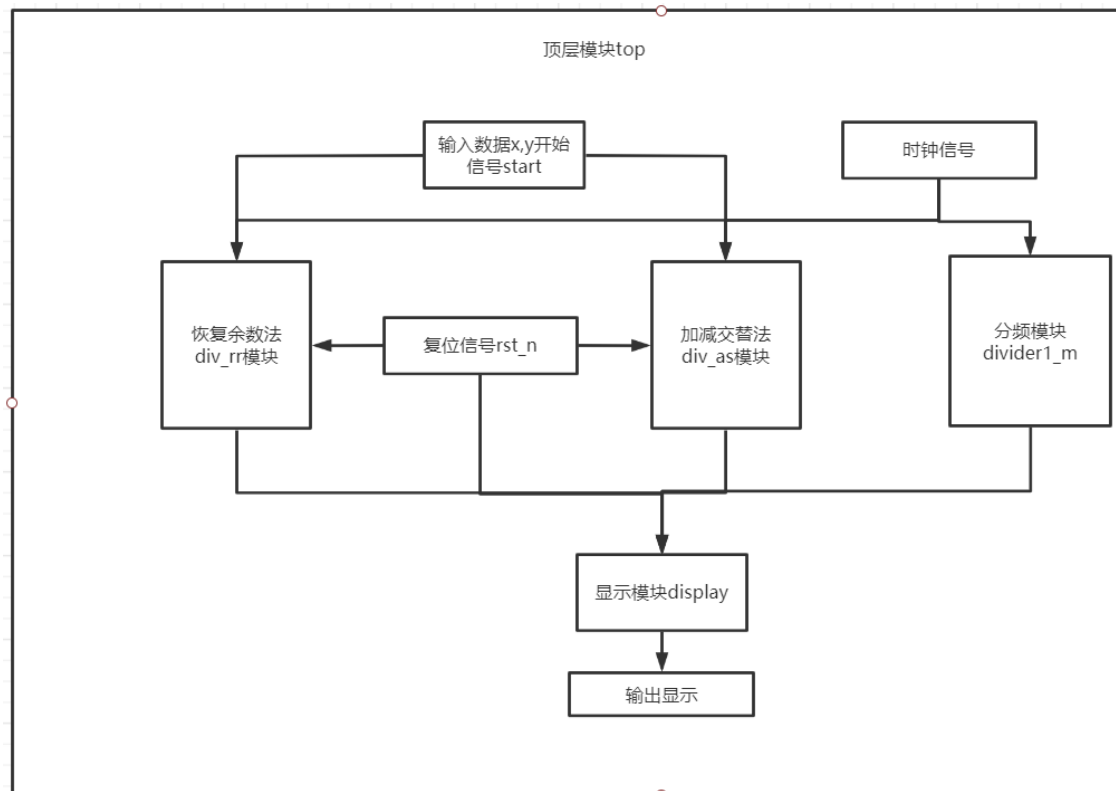

主要功能: top 为顶层模块, 模块内部分别调用 div_rr 和 div_as 模块计算 x 除以 y 的余数和商得到 z1,z2,r1,r2, 调用 divider_1m 模块产生分频时钟, 最终将产生的时钟和计算得到的结果作为参数调用 display 模块将计算的结果 z1,z2,r1,r2 显示到数码管上。

 div_rr 模块:


输入：时钟信号 clk，复位信号 rst_n，被除数 x 和除数 y，开始信号 start

输出：加减交替法计算 x/y 的商 z1 和余数 r1.

重要变量：flag, Syn_res, div_reg

div_reg 寄存器用于保留计算过程中的余数和商，Syn_res 表示商的符号, flag 为 1 表示模块开始运算。

在时钟上升沿或复位信号有效时，先判断复位信号是否有效，有效则将 flag, div_reg, Syn_res 均置 0。否则判断 start 信号是否有效，若 start 信号有效，置 flag 为 1, div_reg 置为 x 的真值，Syn_res 置为 x, y 符号位的异或。当 flag 为 1 且 start 为 0 时，对 div_reg 左移一位后，取 div_reg 的高 8 位加 $(-|y|)_{\text{补}}$ ，若结果符号位为 1，则 div_reg 的前 8 位加 $|y|_{\text{补}}$, div_reg[0] 置 0；若符号位为 0，div_reg 置 1。此过程由 cnt 控制完成 7 次。cnt 为 0 时，判断余数的符号位 div_reg 的最高位是否为 1 决定是否恢复余数，将 Syn_res 与 div_reg 的[13:7]位组合形成 r1，将 x 的最高位与 div_reg 的低 7 位[6:0]组合形成 z1。整个过程中 busy1 的值与 flag 相同。

 
div_as 模块:

输入：时钟信号 clk，复位信号 rst_n，被除数 x 和除数 y，开始信号 start

输出：加减交替法计算 x/y 的商 z2 和余数 r2.

重要变量：plus_reg, Syn_reg, bflag


在时钟上升沿或复位信号有效时，先判断复位信号是否有效，有效则将 flag, plus_reg, Syn_reg 均置 0。否则判断 start 信号是否有效，若 start 信号有效，置 bflag 为 1, plus_reg 置为 x 的真值，Syn_reg 置为 x, y 符号位的异或。当 bflag 为 1 且 start 为 0 时，对 plus_reg 的最高位判断，若符号位为 1，则对 plus_reg 左移一位后，plus_reg 的前 8 位加 $|y|_{\text{补}}$ ，若符号位为 0，则对 plus_reg 左移一位后，plus_reg 的前 8 位加 $-|y|_{\text{补}}$ 。最终判断 plus_reg 的最高位，为 1 则置 plus_reg[0] 为 0 否则置 1。此过程由 cnt 控制完成 7 次。cnt 为 0 时，判断余数的符号位 plus_reg 的最高位是否为 1 决定是否恢复余数，将 Syn_reg 与 plus_reg 的 [13:7] 位组合形成 r2，将 x 的最高位与 plus_reg 的低 7 位 [6:0] 组合形成 z2。整个过程中 busy2 的值与 bflag 相同。

 divider_1m 模块:

输入:时钟信号 clk

输出:1ms 的时钟信号 clk_i

设置计数器 counter 的值，控制生成时钟的周期为 1ms

 
display 模块:

输入：时钟信号 clk，恢复余数法和加减交替法计算的商和余数 z1,r1,z2,r2，复位信号 rst_n，busy

输出: led0_en,led1_en,led2_en,led3_en,led4_en,led5_en,led6_en,led7_en,led_ca,led_cb,led_cc,led_cd,led_ce,led_cf,led_cg,led_dp

display 相当于一个存储器, 根据输入的 z1,r1,z2,r2, 找到其相应的 16 进制数在 7 段数码管上的显示。

top 模块:

 


输入: 时钟信号 clk, 复位信号 rst_n, 被除数 x 和除数 y, 开始信号 start

输出: 7 段数码管的控制信号 led0_en,led1_en,led2_en,led3_en,led4_en,led5_en,led6_en,led7_en,led_ca,led_cb,led_cc,led_cd,led_ce,led_cf,led_cg,led_dp


顶层模块, 调用 div_as,div_rr,divider_1m,display 模块。

二、除法器算法流程图

恢复余数法:

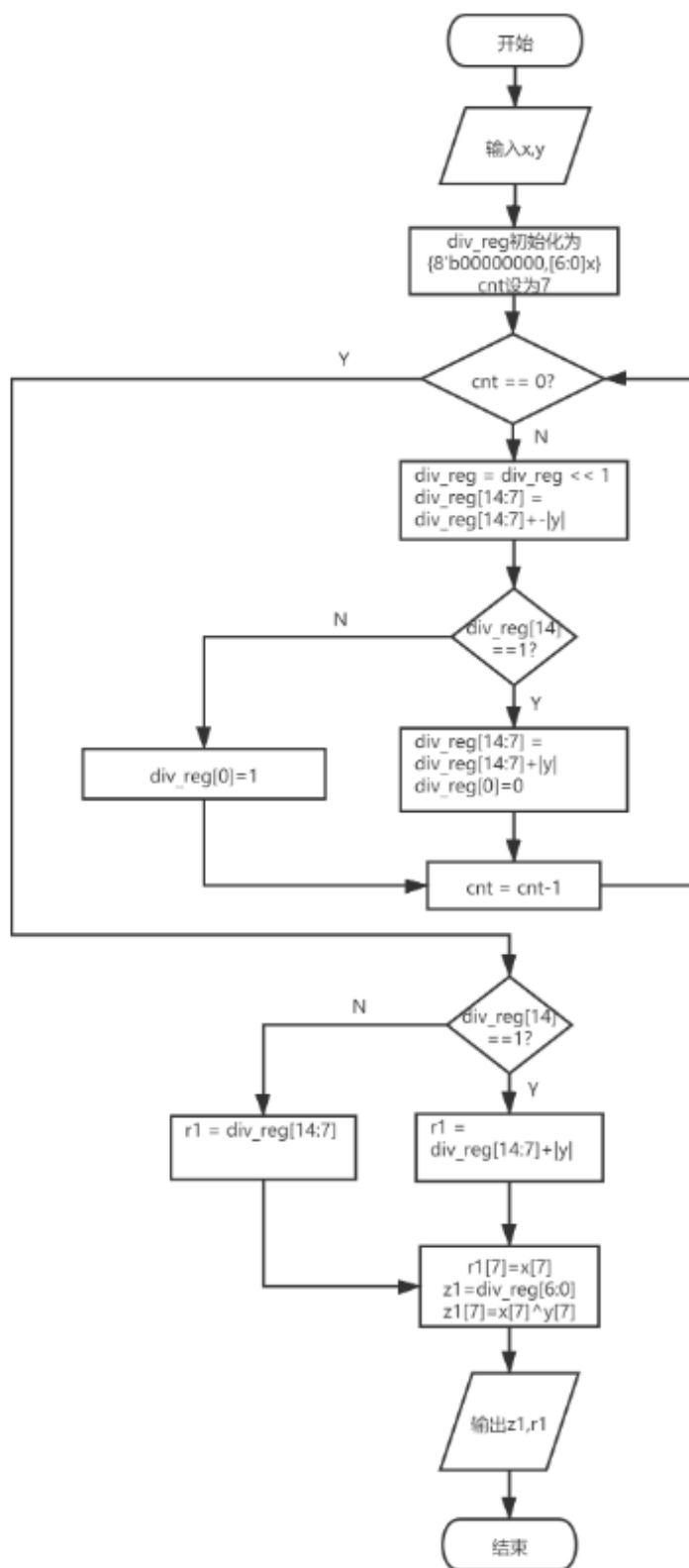

加减交替法:

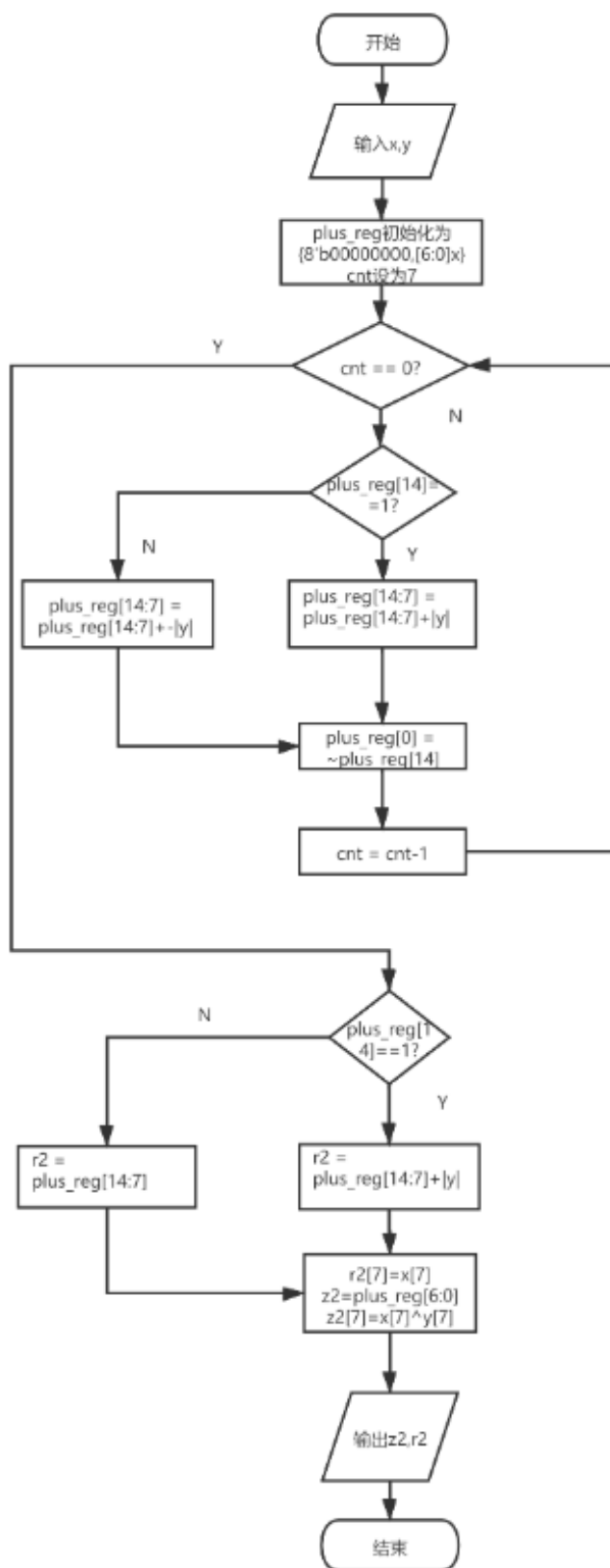

三、 调试报告

仿真核心代码:

```
#10 rst_n = 1'b1;
```

```
#20 begin x = 8'b1001_0101;y = 8'b0000_0100; end //x 为-21 y 为 4 输出 85 81
```

```
#50 start = 1'b1;
```

```
#20 start = 1'b0;
```

```
#100 begin x = 8'b0001_1111;y = 8'b1000_0111; end //x 为 31,y 为-7 输出 84 03
```

```
#50 start = 1'b1;
```

```
#20 start = 1'b0;
```

```
#100 rst_n = 1'b0;
```

```
#50 rst_n = 1'b1;
```

```
#100 begin x = 8'b0000_1101;y=8'b0000_0011;end //x 是 13,y 是 3 输出 04 01
```

```
#50 start = 1'b1;
```

```
#20 start = 1'b0;
```

```
#100 begin x = 8'b1111_1111;y=8'b1001_0100;end//x 是-127,y 是-20 输出 06 87
```


```
#50 start = 1'b1;
```

```
#20 start = 1'b0;
```

出现的问题:

1.不能重复计算多组测试数据。

仿真截图:

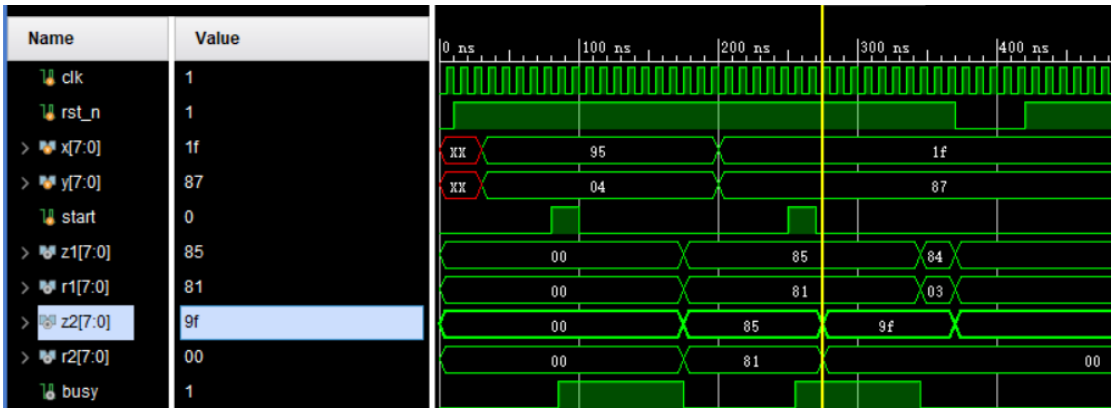



原因: 在未按复位键的条件下, 程序按下 start 键后, 未复位计数器的值为 7, 导致算法无法正确运行, z2,r2 输出错误。

解决方案: 在 start==1 的情况下, 设置计数器 cnt 的值为 7

2.部分测试用例余数符号出现错误。

仿真截图:

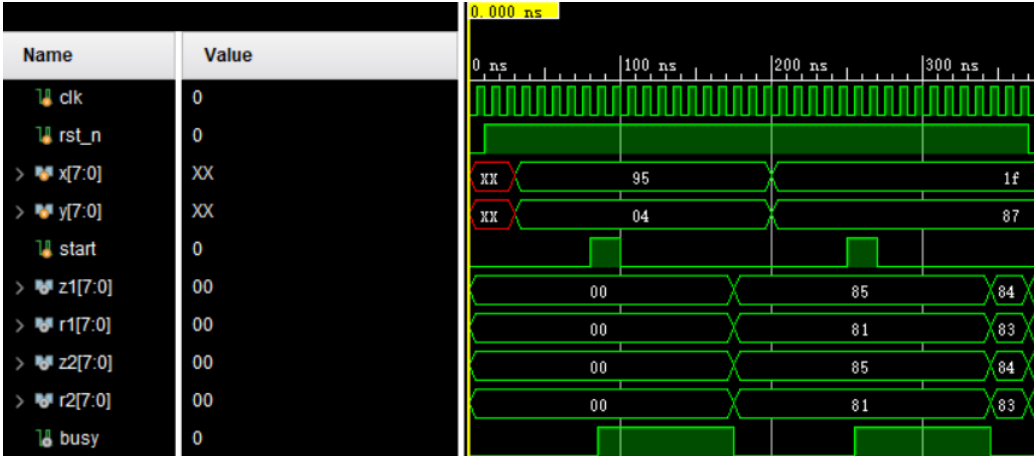


 


原因：余数的符号，与被除数相同而非 x 和 y 符号位的异或。


解决方案：将余数的符号 r[7]直接表示为 x[7]

解决上述问题后最终仿真截图：

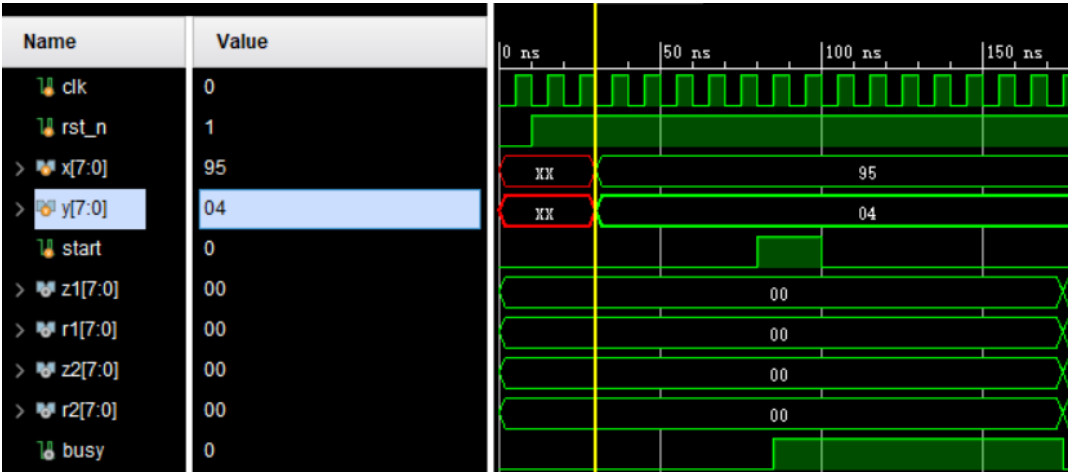


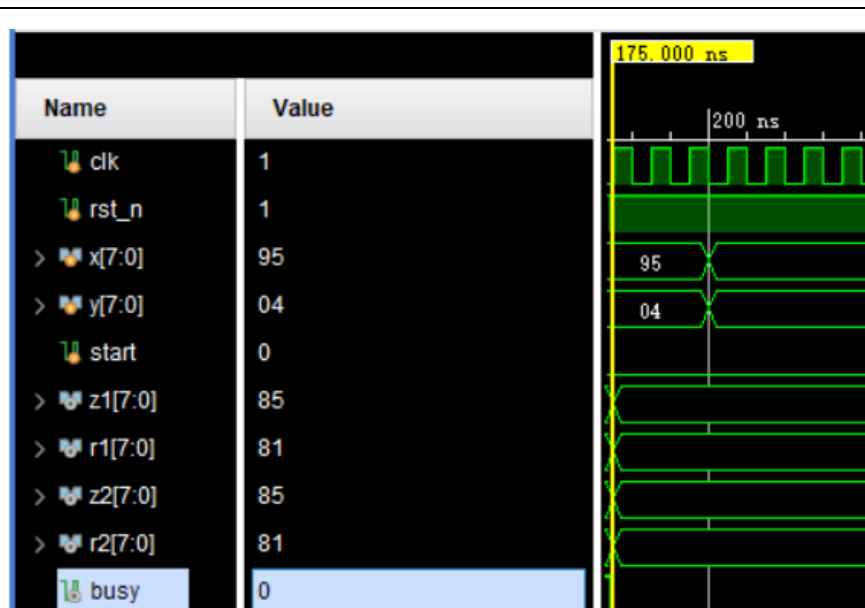

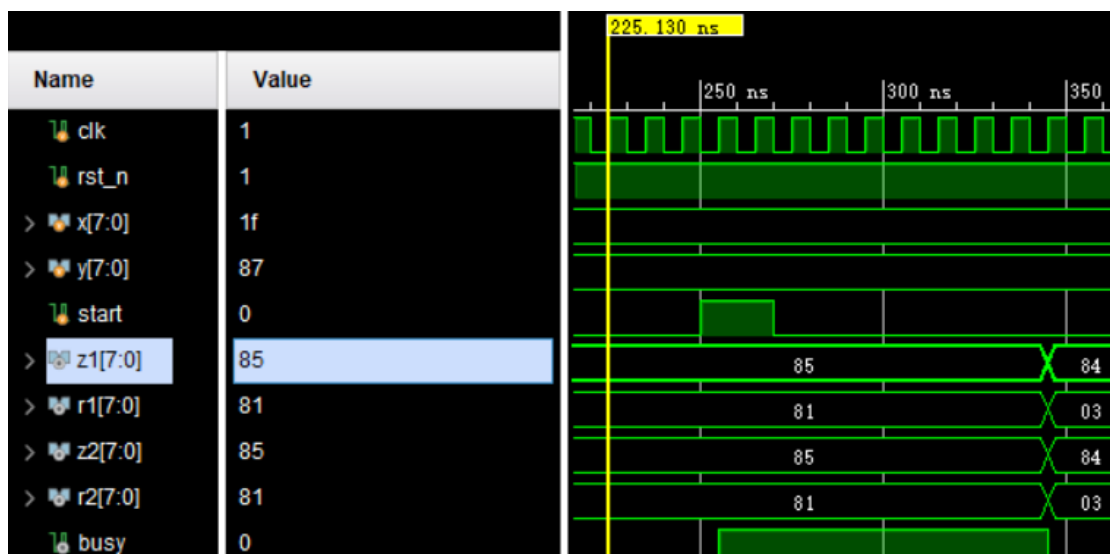
时序分析: start 为 1 且时钟处于上升沿时, 立即输出 busy 信号为 1, start 为 0 时开始计算, cnt 初始化为 7, 每一个时钟上升沿减一, 7 个周期后输出答案 85,81(即商为-5,余数为-1), 期间 busy 信号保持为 1。最终结果的输出时间可一直维持到下一次计算结束。



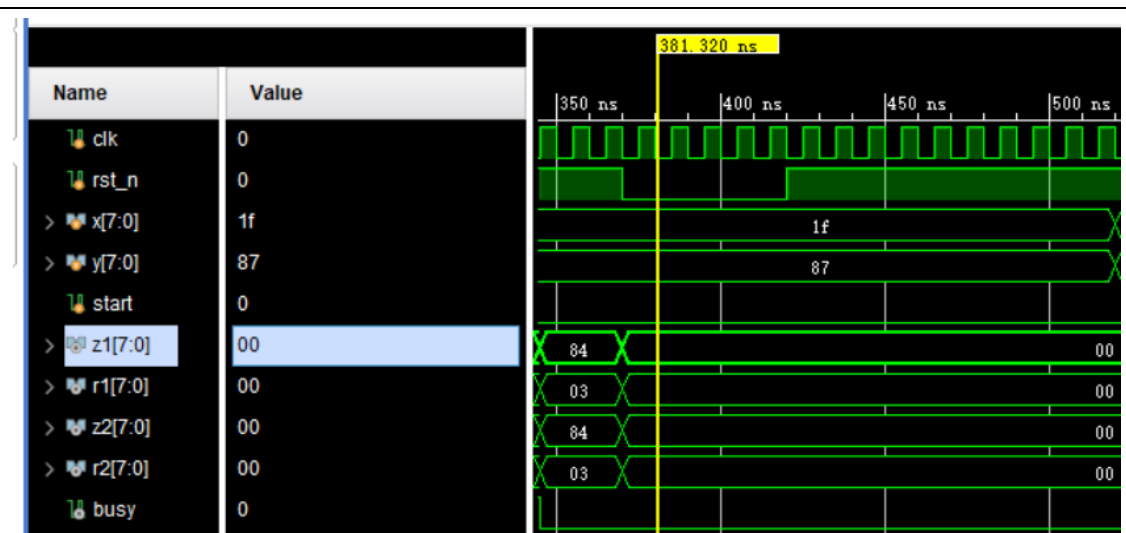
第二组测试数据, 同样 start 为 1 且时钟处于上升沿时, 输出 busy 为 1, start 为 0 后的 7 个周期后, 输出结果 84,03 (即商为-4, 余数为 3), 期间 busy 信号保持为 1



遇复位信号低电平有效，全部复位，清零。

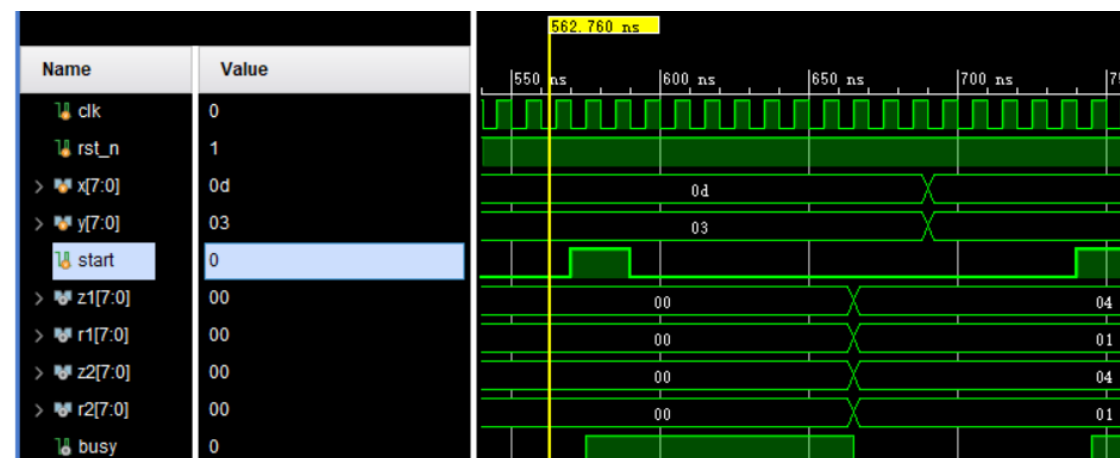

 第三组测试数据，同样 start 为 1 且时钟处于上升沿时，输出 busy 为 1，start 为 0 后的 7 个周期后，输出结果 04,01（即商为 4，余数为 1），期间 busy 信号保持为 1



第四组测试数据，同样 start 为 1 且时钟处于上升沿时，输出 busy 为 1，start 为 0 后的 7 个周期后，输出结果 06,87（即商为 6，余数为 7），期间 busy 信号保持为 1