



哈爾濱工業大學 (深圳)
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

实验报告

开课学期: 2020 秋季
课程名称: 数字逻辑设计 (实验)
实验名称: 记忆游戏
实验性质: 综合设计型
实验学时: 6 地点: T2614
学生班级: 计科 5 班
学生学号: 190110509
学生姓名: 王铭
评阅教师: _____
报告成绩: _____

实验与创新实践教育中心制

2020 年 12 月

设计的功能描述

基础功能：当玩家按下 S0 键后，能够自动产生五个随机数并显示到数码管上，按下 S1 后，玩家选择想要匹配的随机数地址，按下 S2 确定选择。后用户需要输入五次一个八进制数，每次按下 S3 确认输入，当输入够五次后，若用户输入的数字与选择的随机数相同，则数码管显示对应的“随机数地址-随机数”，否则，数码管显示浮动的零，表示匹配失败。若用户想要重新开始游戏，需按下 S4 复位键，则游戏重新恢复初始状态，等待用户按下 S0 开始产生新一轮的随机数。

系统功能详细设计

主要设计分块：

分频器，随机数，消抖，存储，选择，匹配，数据选择，输出八个模块。

主要功能：

分频功能：divider, divider1, divider2, divider3

消抖：fangdou

随机数：Random

存储：ram


选择：MUX

数据选择：readS1、readSelect

匹配：readS2

输出：convert 和 Print

相互关系图：

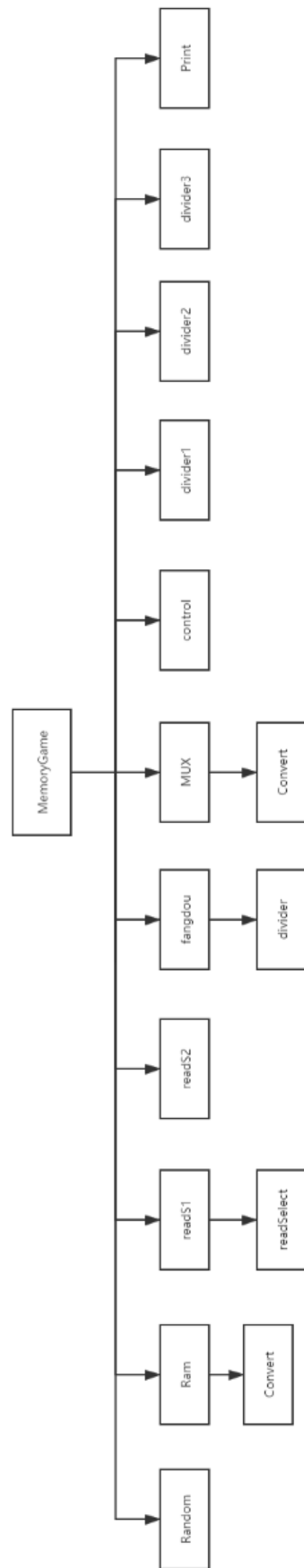


状态描述：

本设计未采用状态机表示按键的状态，选择用 `select`、`res`、`flag`、`i` 等标记标明程序执行到的步骤。

模块描述

主模块：

 

MemoryGame 模块为文件顶层模块，输入 5 个按键信号 `s0~s5`，时钟信号 `clk`，以及拨码 `sw`，输出控制信号 `DK`，左端 7 段数码管和右端 7 段数码管的信号编码 `led_lo` 和 `led_ro`。

主要设计：

MemoryGame 模块通过调用消抖模块，将按键信号过滤。`S0` 按下时调用随机数模块，生成 5 个随机数，同时调用 **Ram** 模块，存储生成的随机数。`S1` 或 `S2` 按下时，调用 `readS1` 完成用户的输入选择功能，同时对 **Ram** 中存储的随机数进行读取。按下 `S3` 时，由 `ReadS2` 模块进行匹配，输出匹配的结果。每次输出时用 `control` 模块控制打印（`DK`、`led_lo`、`led_ro` 变化）的频率，并用 **MUX** 模块选择当前游戏进行到的模式，选择出应该显示的内容。最后将相关内容通过 **Print** 模块显示在 7 段数码管中，从而完成该游戏

的设计。

该模块的关键变量有：

rand:当前随机数生成器正在生成的随机数

rand1~rand5:生成的 5 个随机数

set_0~set_5:消抖后的 s0~s5

i:控制生成随机数的变量，i 为 1~5 代表生成第 1~5 个随机数

select:用户按下 S1、S2 后的选择，由 readS1 决定

select_num:用户选择的随机数

res:用户匹配之后的结果，1 表示失败，2 表示成功，由 readS2 选择

buffer:要输出到数码管上显示的内容，由 MUX 选择

注：上述变量 i、res、select 均从 1 开始表示有效，0 为初始值，程序中不会用到。

Random 模块：



输入变量有时钟信号 **clk**，顶层模块的 **i**，输出为 15 位的随机数。

该模块的设计思路：

采用给移位寄存器增加反馈，完成状态转移，同时取状态机的最后一位作为随机数的第 i 位输出。

关键变量：

i:控制状态机的最后一位赋值给生成随机数的第几位，初值为 0，在生成随

机数阶段，随时钟的上升沿每次加一，直到 f。

flag:1 表示随机数模块正常工作

x: 存储上一个状态的输入变量 t

输入的 t 变量，由于 t（即顶层文件的 i）为 0 表示初始状态，故该模块判断随机数是否开始生成的标准为， $x < t$ 。当用户在未生成 5 个随机数时再次按下 S0 时，x 会大于 t，此时将 i 变成 0，表示重新生成。

now_state: 状态机的现态

next_state: 状态机的次态

状态机转换的逻辑关系如下：

```
next_state[7] <= now_state[7]^now_state[5]^now_state[4]^now_state[3];
```

```
    next_state[6] <= now_state[5]^now_state[4];
```

```
    next_state[5] <= now_state[4]^now_state[3];
```

```
    next_state[4] <= now_state[3]^now_state[2];
```


```
    next_state[3] <= now_state[2]^now_state[1];
```

```
    next_state[2] <= now_state[3];
```

```
    next_state[1] <= now_state[2];
```

```
    next_state[0] <= now_state[1];
```


divider:

 

输入要分频的时钟信号 **clk_i**, 输出分频为 1ms 的时钟信号 **clk_o**, 采用计数

器分频，较为简单

divider1:

 


输入要分频的时钟信号 `clk_i`, 输出分频为 1s 的时钟信号 `clk_o`, 采用计数器分频, 用于控制 1s 生成 1 个随机数 (`clk_o` 每次上升沿时, 顶层模块的 `i` 加 1)

divider2:



输入要分频的时钟信号 `clk_i`, 输出分频为 1ms 的时钟信号 `clk_o`, 采用计数器分频, 用于利用人眼的特性, 在短暂时间内人眼分辨不出来数码管显示时发生的快速变化, 可以用来控制 DK 的输出。

divider3:

 

输入要分频的时钟信号 `clk_i`, 输出分频为 0.25s 的时钟信号 `clk_o`, 采用计数器分频, 主要用于在玩家匹配失败时, 输出浮动的 0。

control:



输入信号：

clk_dk1 为 1ms 的时钟信号

clk_dk2 为 0.25s 的时钟信号

res 为匹配的结果

set_4 为消抖过滤后的复位键。

输出 cnt 为控制 DK 变化的计数器

主要设计：

根据 res 判断 cnt 变化的频率，当 res 不是 1（即匹配未失败时），控制 cnt 变化的应该为 clk_dk1, 否则为 clk_dk2

MUX:



输入信号：

cs1 为顶层文件中的 flag，表示生成随机数的信号

i 为生成的随机数序号

rand 为正在生成的随机数

select 为用户的选择

store 为存储第五个随机数的 7 段数码管表示

res 为匹配的结果


输出信号：

buffer 为 8 个数码管该输出的内容

主要设计：

分 3 个大的情况，①**res** 为 0，此时根据 **select** 是否为 0 判断是否处于随机数的生成阶段，输出相应的随机数编码，否则输出选择。②**res** 为 1，匹配失败，输出 8 个 f 的编码。③**res** 为 2，匹配成功，输出“地址-随机数”的编码。

Print:

 

输入信号：

cnt 为控制显示的频率的计数器

buffer[63:0] 对应 8 个数码管的输出


输出信号：

DK 为选择信号，**led_lo** 为左四个的输出，**led_ro** 为右四个的输出

主要设计：

根据 `cnt` 的值，`DK` 的值和 `led_lo`、`led_ro` 的值。

Ram:

 

输入信号：

`en_i` 为写使能信号，为顶层模块的 `flag`（当处于生成随机数阶段时为 1）

`select` 为用户的选择，根据 `select` 进行读随机数

`i` 为当前生成的随机数次序

`rand` 为当前生成的随机数

输出信号：

`rand1~rand5` 为生成的 5 个随机数

`select_num` 为用户选择的随机数

`store` 用于向数码管打印第 5 个随机数

主要设计：

当使能端有效时，`ram` 进行写功能，根据 `i` 的值，将当前生成的随机数赋

值给 `randi`。当 `i` 为 5 时，由于数码管要保留显示第 5 个随机数，故用 `store`

保存这 5 位随机数转换为 7 段数码管输出时的值。

否则，判断 `select` 的值，确定用户选择的数字，赋值给 `select_num`

fangdou:



输入信号：

`clk` 为时钟信号，`s0` 为要消抖的信号


输出信号：

`s1` 为消抖后的信号

主要设计：

用一个 1ms 的时钟信号，在检测到 `s0` 变化后的第 5ms 对信号采样，若信号仍发生了变化，则此次按键有效，输出 `s1`，否则认为此次按键无效。

convert:

 

输入信号：

`en_i` 为使能信号

`num` 为要转换成 7 段数码管输出的数字


输出信号：

输出该数字转换为 7 段数码管输出后的结果。

主要设计：

主要用“查表法”，判断输入的数字，选择相应输出，较简单。

readS1:

 

输入信号：

s1,s2,s4 为消抖后的按键，sw 为选择时的输入

输出信号：

select 为做出的选择


关键变量：

flag: 为 0 表示未按下，为 1 表示 s1 按下，为 2 表示 s2 按下

主要设计：

根据按键情况设置 flag 的值，后调用 readSelect 模块，选择 select 的输出值。

readS2:

 

输入信号：

s4、s3 为消抖后的按键 s4、s3,select_num 为选择的数字，sw 为每次输入的一位 8 进制数。

输出信号：

匹配的结果，成功为 2，失败为 1，否则为 0

主要设计：

用 s3 为时钟，控制一个计数器，5 次输入后，进行匹配，返回匹配结果

res

readSelect:



输入信号：

sw 为输入的选择，flag 为记录按键的标记

输出信号：

select 为做出的选择。

主要设计：

根据 flag 的值判断 s2 是否按下，按下后 select 不变，否则判断 s1 是否按下，按下后 select 若小于 4 则输出选择，否则输出 6 表示此时应该输出 8 个 f，若未按下 s1、s2，flag 为 0 则 select 为 0，否则 select 不变。

管脚分配表

clk	s0	s1	s2	s3	s4
P17	R11	R17	R15	V1	U4
sw[0]	sw[1]	sw[2]	sw[3]	sw[4]	sw[5]
R1	N4	M4	R2	P2	P3
sw[6]	sw[7]	DK[0]	DK[1]	DK[2]	DK[3]
P4	P5	G6	E1	F1	G1
DK[4]	DK[5]	DK[6]	DK[7]	led_lo[0]	led_lo[1]
H1	C1	C2	G2	B4	A4
led_lo[2]	led_lo[3]	led_lo[4]	led_lo[5]	led_lo[6]	led_lo[7]
A3	B1	A1	B3	B2	D5
led_ro[0]	led_ro[1]	led_ro[2]	led_ro[3]	led_ro[4]	led_ro[5]
D4	E3	D3	F4	F3	E2
led_ro[6]	led_ro[7]				
D2	H2				

调试报告

仿真代码：

```
`timescale 1ms / 1ns
```

```
module MemoryGame_sim();
```

```
reg clk = 0;
```

```
reg set_0 = 0;
```

```
reg set_1 = 0;
```

```
reg set_2 = 0;
```

```
reg set_3 = 0;

reg set_4 = 0;

reg [7:0]sw;

wire [7:0]DK;

wire [7:0]led_lo;

wire [7:0]led_ro;

MemoryGame

game(clk,set_0,set_1,set_2,set_3,set_4,sw[7:0],DK[7:0],led_lo[7:0],led_ro[7:0]);

always #0.000005 clk = ~clk;

initial

begin

    #0 set_0 = 0;

    #6 set_0 = 1;

    #6 set_0 = 0;//模拟按下 s0

    #50 sw[7:0] = 8'b0000_0001;//生成随机数并输入选择

    #5000 set_1 = 1;

    #6 set_1 = 0;//按下 set1

    #6 set_2 = 1;

    #6 set_2 = 0;//按下 S2 确定选择

    #6 sw[2:0] = 3'b011;//输入 5 次 8 进制数，匹配不成功

    #6 set_3 = 1;

    #6 set_3 = 0;
```

```
#6 sw[2:0] = 3'b100;

#6 set_3 = 1;

#6 set_3 = 0;

#6 sw[2:0] = 3'b101;

#6 set_3 = 1;

#6 set_3 = 0;

#6 sw[2:0] = 3'b110;

#6 set_3 = 1;

#6 set_3 = 0;

#6 sw[2:0] = 3'b010;

#6 set_3 = 1;

#6 set_3 = 0;

#20 set_4 = 1;

#6 set_4 = 0;

#10 set_0 = 0;

#6 set_0 = 1;

#6 set_0 = 0;//按下 s0

#50 sw[7:0] = 8'b0000_0011;//生成随机数并输入选择

#5000 set_1 = 1;

#6 set_1 = 0;//按下 set1

#6 set_2 = 1;

#6 set_2 = 0;//按下 S2 确定选择
```



```
#6 sw[2:0] = 3'b001;//输入 5 次 8 进制数，匹配成功

#6 set_3 = 1;

#6 set_3 = 0;

#6 sw[2:0] = 3'b110;

#6 set_3 = 1;

#6 set_3 = 0;

#6 sw[2:0] = 3'b100;

#6 set_3 = 1;

#6 set_3 = 0;

#6 sw[2:0] = 3'b111;

#6 set_3 = 1;

#6 set_3 = 0;

#6 sw[2:0] = 3'b010;

#6 set_3 = 1;

#6 set_3 = 0;

end
```

endmodule

仿真分析：

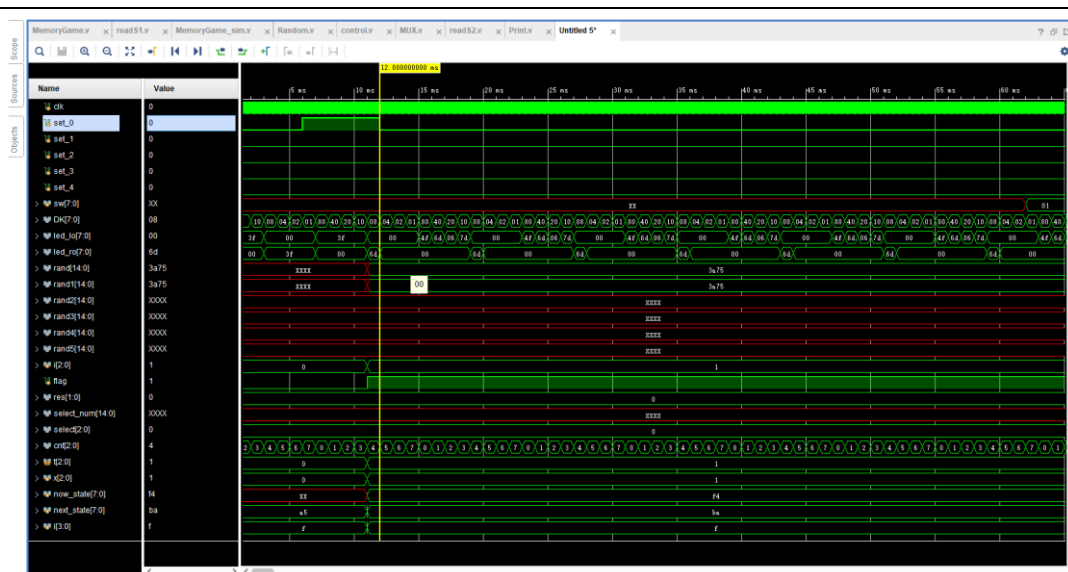


图 1

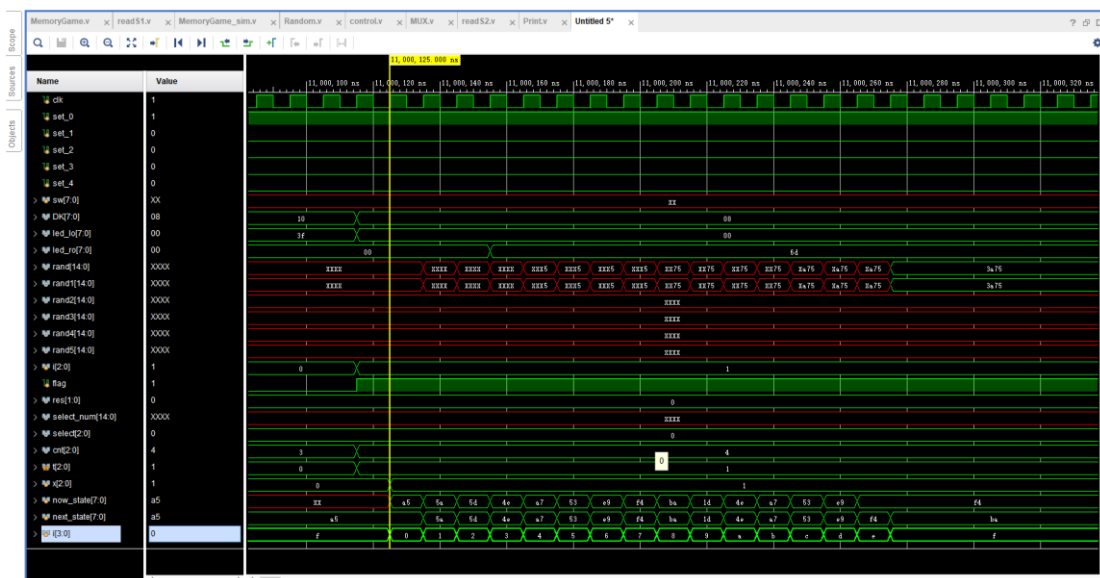


图 2

如图 1 所示，12ms 时，模拟 S0 按下后，随机数模块开始生成随机数。随机数的生成选择使用状态机生成，按照表达式给出的逻辑，控制现态转换成次态的方式，每次时钟的上升沿会导致状态机的一次变化。同个上升沿时，取状态机现态的末位赋值给随机数的一位，当开始生成一个随机数时，取状态机的状态的前 15 次变化（用 i 反映），当 i 处于[0,14]区间时，

把状态机的现态末位赋给随机数的第 i 位，当 i 取 15 (f) 时，不再赋值。

图 2 中，`now_state` 和 `next_state` 分别表示现态和次态，每个时钟上升沿时，状态发生状态转移，其中 i 用来控制赋值，结果正确。

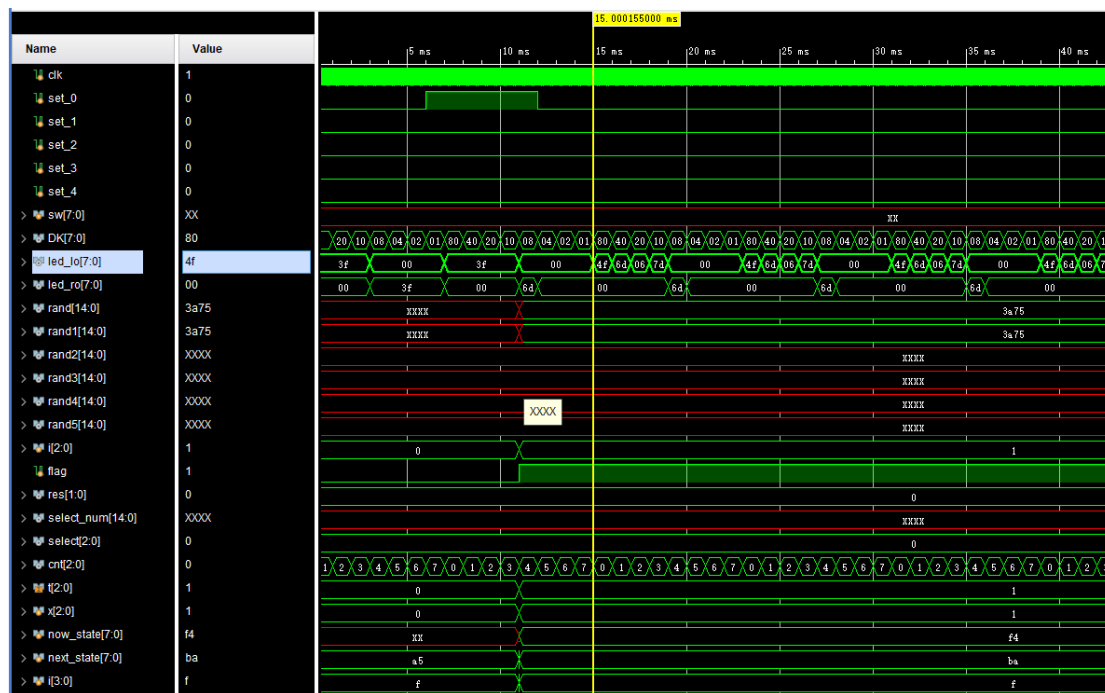


图 3

如图 3 所示，在生成随机数的同时，将此时生成的随机数转换成 7 段数码管的表示形式，并打印到数码管上，其中 `DK[7:0]` 控制选择数码管。`led_lo` 和 `led_ro` 显示 7 段数码管输出的内容，其中根据设计，`DK` 为 80,40,20,10 时，`led_lo` 显示生成随机数的前 4 位，`DK` 为 08 时，`led_ro` 显示生成随机数的第 5 位，而数码管的后 3 位不亮，即 `DK` 为 04,02,01 时，`led_ro` 为 0 仿真结果均正确。

 


图 4

如图 4 所示，在 1s 左右，当下一个随机数要生成时，i 会自动变 0。

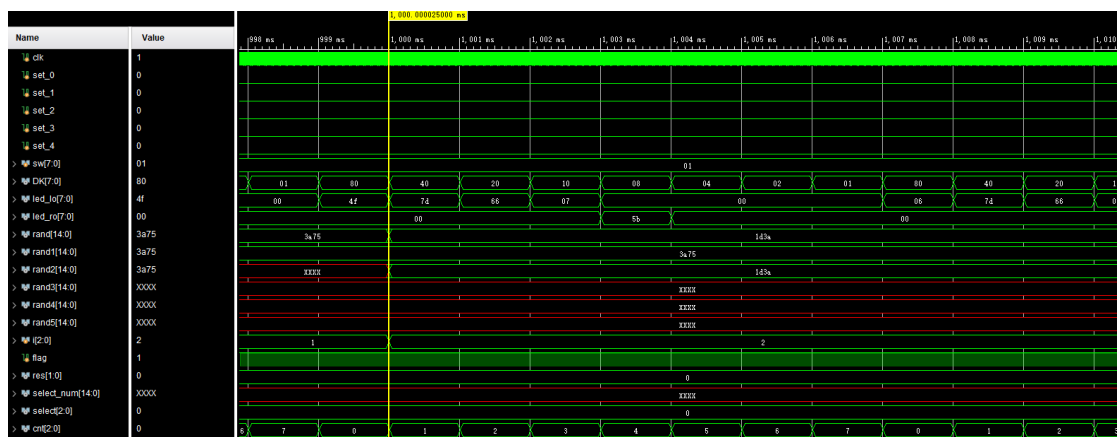


图 5

DK 及 led_lo,led_ro 的控制信号由 cnt 的值控制，即 DK 变化的 cnt 的频率相同，如图 5 所示。

重复上述过程，直至 5s 后生成 5 个随机数。



图 6

如图 6 所示，生成随机数时，由顶层文件的 i 信号和 $flag$ （写使能信号）控制 Ram 模块将随机数写入 $rand1 \sim rand5$ 。

 


图 7

如图 7 所示，在生成 5 个随机数后，模拟 S1 按键，当按下 S1 后（5068ms），数码管显示 $SW[7:0]$ 的选择, $select[3:0]$ 表示选择，仿真的 led_lo, led_ro 显示均正确。

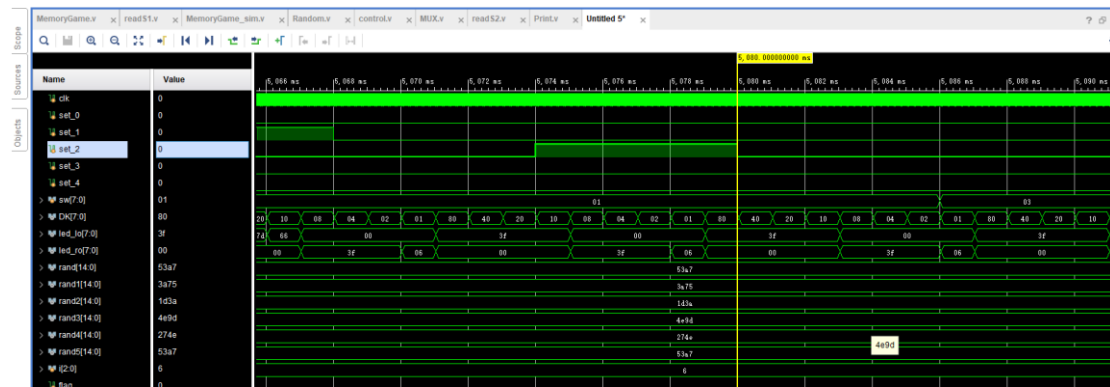


图 8

如图 8 所示，按下 S2 后确认选择，此时 select 和数码管的显示均保持不变，仿真正确。

 


图 9

如图 9 所示，按下 S2 后，根据 select（即读信号）的值，在 ram 中读取选择的随机数到 select_num 中，select 为 1，则选择的是第二位随机数，故 select_num 取 rand2（1d3a）以供匹配。

 


图 10

接着，如图 10 所示，模拟按下 5 次 S3，每次由 SW[2:0]输入一位八进制数，与上一步选择的随机数进行匹配。

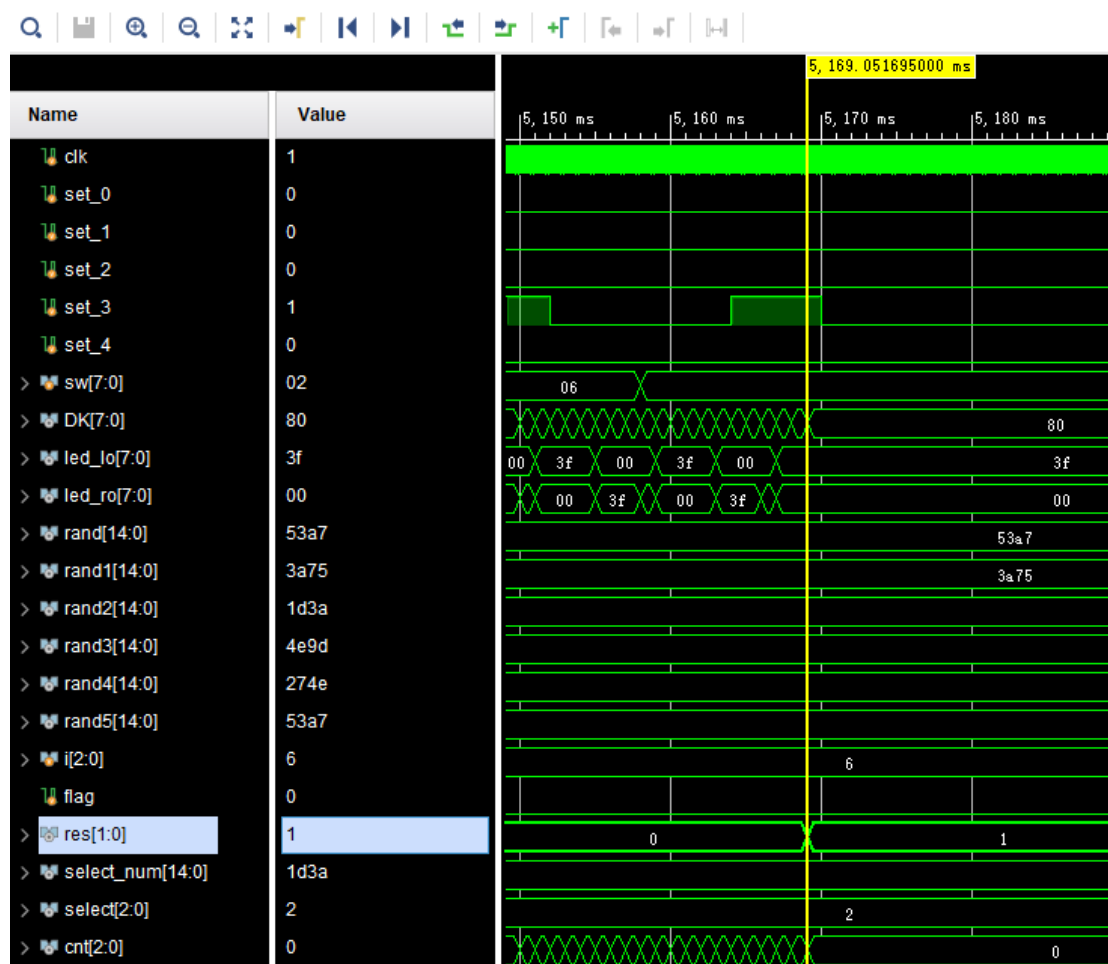


图 11

如图 11 所示，在第一次匹配时，由于输入的 5 个八进制数组成的 5 位数与选择的随机数不同，res 变为 1，表示匹配失败。此时，cnt 以及 DK、led_lo,led_ro 的显示频率变慢，显示浮动的 0，结果正确。

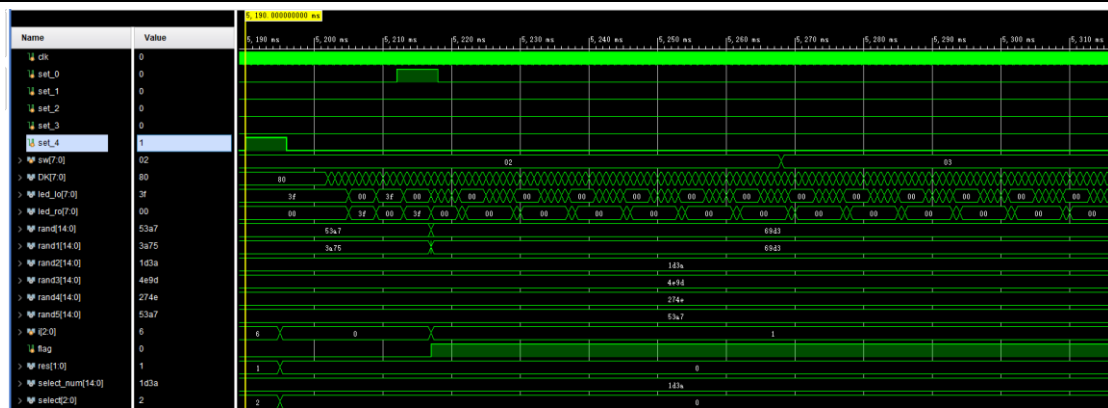


图 12

如图 12，按下复位键 S4（5190ms），开始第二次游戏，顶层文件的 i 置 0，select 置 0

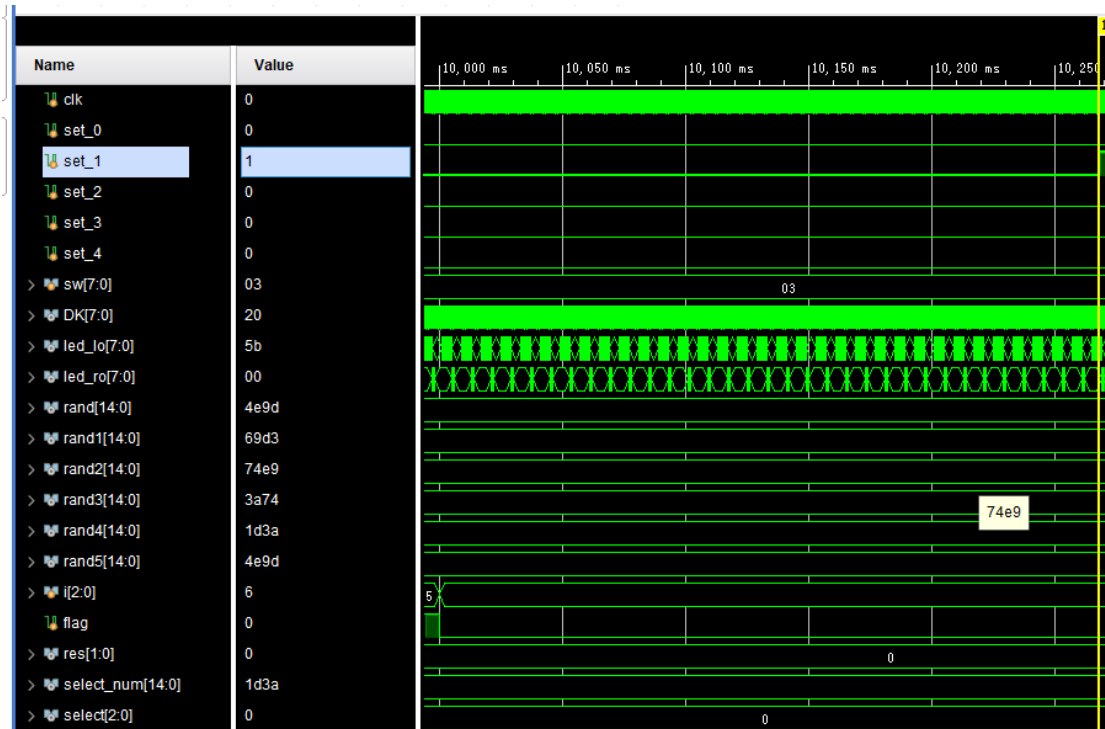


图 13

如图 13 所示，5s 后生成新一轮随机数。

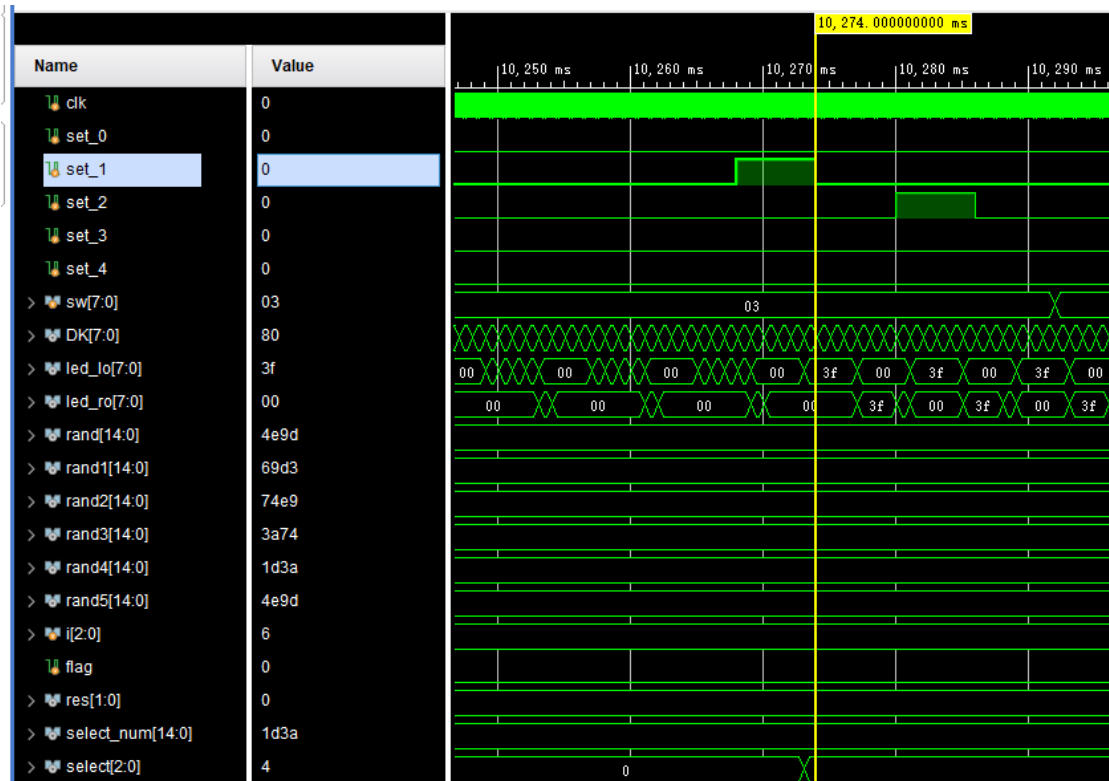


图 14

如图 14 所示，选择第四个随机数，仿真模拟按下 S1，S2，select 变为 4，根据 select 从 Ram 中读取第 4 个随机数赋给 select_num(1d3a)，仿真正确。

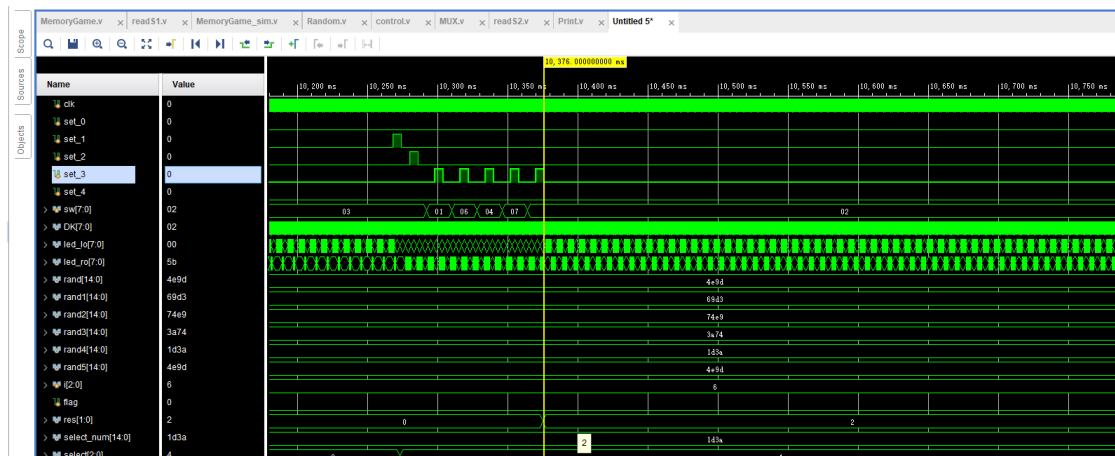


图 15

如图 15 所示，同样地，输入 5 位八进制数，与选择的随机数进行匹配，此次匹配成功，输出 res 为 2。

 


图 16

如图 16 所示，此时数码管显示为“选择-随机数”，仿真结果正确。

设计过程中遇到的问题及解决方法

仿真中遇到的问题：


未考虑消抖功能的影响，模拟按键的时间太短，导致按键被消抖，即模拟按键失败，随机数无法生成。

解决方法：

消抖模块采用延时消抖的方法，其中取样的时间为 5ms，则在

仿真文件中模拟按键按下时，信号按下的时间置为 6ms

错误的仿真截图：

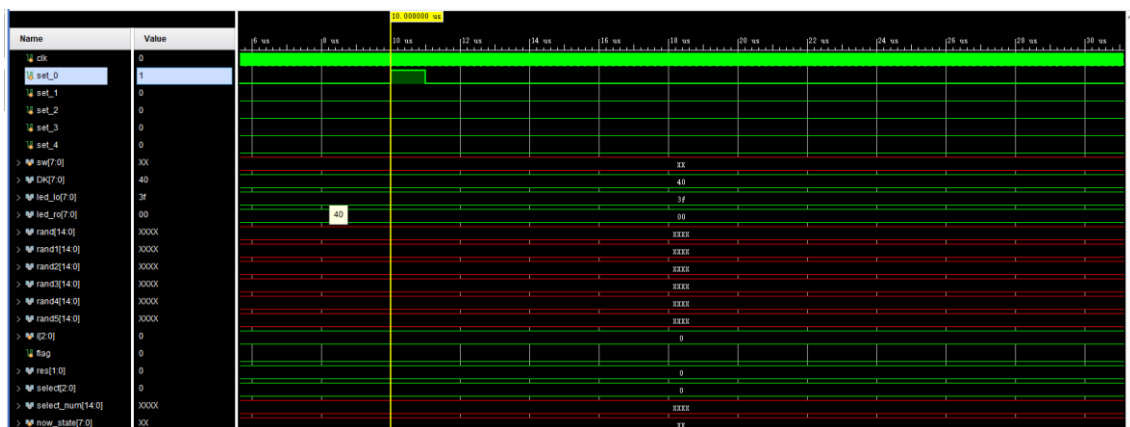

仿真较为顺利，除出现此错误外并未出现其他问题。

课程设计总结

包括设计的总结和还需改进的内容以及收获

设计总结：

本次设计采用的思想偏编程化，在完成设计时选用了标志表示状态，初版设计时仿真、上板均较为顺利，初版的耦合度较高，故我选择优化程序结构，增加多个模块使该设计更偏模块化。

还需改进的内容：

由于设了许多标志位，使得代码看起来更为冗杂，可以考虑用状态机表示按键的各个状态。同时，在分频模块时，并未集成一个模块，在需要不同频率的时钟信号时，选择用了多个模块，可以改进。在随机数的生成模块中，我选择用带反馈的移位状态机生成随机数，这种随机数的伪随机的程度太高，可以进一步改进。最后，模块的命名规范上仍待改进，如 `readS1` 可以改成 `Select`，`readS2` 可改为 `Match`。

收获：

本门实验课程对我的理论学习有很大的帮助，通过实验上课，将较为抽象的理论知识变得具体化，使我掌握的更牢固。同时，提高了自己的解决难题的能力，锻炼了自己的编程与硬件相结合的思维模式。